



Nagy áramú RGB LED vezérlő. A LED-eken átfolyó áram: $1,25/R_1$, $1,25/R_2$, $1,25/R_3$. A berajzolt 3,90Ohm az 320mA-t enged át a LED-eken. A tápfeszültségben próbálunk a sorba kötött LED-ek számához igazodni. A rajzon szereplő 3db LED-el 12V...15V ideális.

Mail: info@egyeni.hu